Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Électricien, veuillez visiter :
bpelectricien.fr/annales-sujets-et-corriges

BP ÉLECTRICIEN • CORRIGÉ DÉTAILLÉ

BP Électricien - Épreuve E2

Session 2026 • Code sujet : **26-BP-ELEC-E2** • Durée : **11 heures** • Coefficient : **9**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse fonctionnelle, réglementaire et organisation de l'intervention** (3 questions) — **Page 3**
2. **Étude technologique, choix des matériels et dimensionnement** (4 questions) — **Page 6**
3. **Réalisation, raccordement et mise en service** (4 questions) — **Page 9**
4. **Prévention, sécurité et repli du poste** (3 questions) — **Page 12**
5. **Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 14**

Sujet officiel (PDF) : https://bpelectricien.fr/assets/annales/bp-electricien/Réalisation des installations électriques/2026/BP Électricien - Réalisation des installations électriques - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse fonctionnelle, réglementaire et organisation de l'intervention

Le candidat prépare la rénovation pédagogique d'une salle de réunion et de son local technique, avec éclairage, prises, volet roulant, prises de communication et éclairage de sécurité. Il vérifie les matériels, organise l'intervention et prévoit les contrôles de sécurité à partir du cahier des charges et des documents techniques.

Question 1.1. Avant toute intervention, contrôlez la concordance entre les repères du plan DT 1, les matériels disponibles et le cahier des charges. Signalez à l'examinateur toute absence, détérioration ou incohérence constatée et consignez les écarts sur le DR 1.

Comparer les repères et quantités du plan DT 1 et du cahier des charges avec le matériel remis. Vérifier les conducteurs (cuivre, section, couleurs, état de l'isolant et repérage), les appareillages (référence, état, bornes et schéma), les accessoires, les liaisons RJ45 et le BAES avec sa notice. L'inventaire attendu comprend deux luminaires, deux socles 2P+T, une commande et un volet roulant, deux prises RJ45 et un BAES. Consigner sur le DR 1 chaque écart réellement constaté et le signaler à l'examinateur. En l'absence d'écart, indiquer « aucun écart constaté ».

DR 1 : contrôle de concordance

Contrôle des matériels et organisation de l'intervention

Élément ou étape	Contrôle, quantité ou action réalisée	Écart constaté ou observation
Conducteurs et câbles	Contrôler section, couleurs, isolant, repères	Noter tout écart
Appareillages et accessoires	Vérifier état, bornes et schéma	Noter tout écart
Outillage et appareils de contrôle		
Mise en sécurité avant câblage		
Ordre prévisionnel des opérations		
Conditions préalables aux essais		

✓ RÉPONSE À RETENIR

Vérifier les matériels au regard des repères et fonctions attendus. Consigner et signaler tout écart réel.

Question 1.2. Organisez le poste de travail en identifiant les zones de stockage, de préparation et de pose, puis sélectionnez l'outillage adapté. Décrivez sur le DR 1 l'ordre prévisionnel des opérations, les étapes de mise en sécurité avant câblage et les conditions préalables à une mise sous tension.

1. Délimiter les zones de stockage, de préparation et de pose; dégager les cheminements. Préparer les conducteurs et appareillages, l'outillage isolé, les outils de coupe et de fixation, les appareils de contrôle et les EPI adaptés.
2. Repérer l'installation, la mettre hors tension et la consigner selon la procédure du centre. Vérifier l'absence de tension avec un VAT vérifié avant et après usage. Poser les supports, tirer les conducteurs et raccorder hors tension, puis effectuer les contrôles.

3. Avant les essais, remettre le poste en état, éloigner personnes et outils, remettre les protections et obtenir l'accord de l'examinateur. Aucune remise sous tension sans autorisation.

DR 1 : sécurité et ordre des opérations

Contrôle des matériels et organisation de l'intervention

Élément ou étape	Contrôle, quantité ou action réalisée	Écart constaté ou observation
Conducteurs et câbles	.....	.....
Appareillages et accessoires	.....	.....
Outillage et appareils de contrôle	.....	.....
Mise en sécurité avant câblage	Consignation et VAT avant câblage	.....
Ordre prévisionnel des opérations	Pose, tirage, raccordement, contrôles	.....
Conditions préalables aux essais	Poste sûr et accord avant essais	.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Organiser, consigner, vérifier l'absence de tension, poser et câbler, contrôler, puis essayer après remise en état et accord de l'examinateur.

Question 1.3. À partir des données du DT 3, associez chaque circuit aux fonctions à réaliser et indiquez les contrôles de sécurité à effectuer avant, pendant et après l'intervention. Toute anomalie compromettant la sécurité doit conduire à l'arrêt de l'opération et à l'information de l'examinateur.

Les départs et liaisons du DT 3 se contrôlent selon leur fonction :

Repère	Fonction	Contrôle ou essai attendu
ECL1	Deux luminaires	Commande depuis l'entrée; conducteurs et PE vérifiés
PC1	Deux socles 2P+T	Présence de tension et polarité avec l'appareil autorisé
VR1	Volet roulant pédagogique	Montée, descente et arrêt selon le schéma constructeur
BAES1	Éclairage de sécurité	Essai selon la notice
RJ45-1 / RJ45-2	Communication	Continuité et identification vers P01 / P02

Avant : repérer, mettre hors tension, consigner et vérifier l'absence de tension. Pendant : contrôler visuellement les raccordements, le PE et la séparation courants forts/faibles. Après : réaliser les essais uniquement sur autorisation, reporter les résultats au DR 2 et signaler toute anomalie. Arrêter l'opération si la sécurité est compromise.

✓ RÉPONSE À RETENIR

ECL1 : éclairage; PC1 : prises; VR1 : volet; BAES1 : éclairage de sécurité; RJ45-1 vers P01 et RJ45-2 vers P02. Essais après autorisation.

2. Étude technologique, choix des matériels et dimensionnement

Le candidat prépare les matériels et exploite les caractéristiques fournies pour les circuits ECL1, PC1 et VR1, notamment leurs longueurs, sections et intensités. Il établit une nomenclature, vérifie la compatibilité des matériels et calcule la chute de tension indicative du circuit ECL1.

Question 2.1. À partir du plan DT 1, relevez les longueurs de parcours nécessaires aux circuits ECL1, PC1 et VR1. Ajoutez à chaque longueur une réserve de raccordement de 10 %, renseignez la feuille de débit DR 1 et arrondissez les longueurs de câble au demi-mètre supérieur.

Les parcours aller indiqués pour le poste sont de 18 m pour ECL1, 12 m pour PC1 et 14 m pour VR1. Ajouter 10 % puis arrondir au demi-mètre supérieur.

Circuit	Parcours	Réserve de 10 %	Longueur calculée	À préparer
ECL1	18 m	1,8 m	19,8 m	20 m
PC1	12 m	1,2 m	13,2 m	13,5 m
VR1	14 m	1,4 m	15,4 m	15,5 m

Reporter les parcours, réserves et longueurs préparées dans les lignes correspondantes du DR 1.

DR 1 - feuille de débit complétée

Nomenclature et feuille de débit

Repère	Désignation	Quantité ou longueur de parcours	Réserve	Quantité ou longueur à préparer
ECL1	Conducteurs du circuit éclairage	18 m	1,8 m	20 m
PC1	Conducteurs du circuit prises	12 m	1,2 m	13,5 m
VR1	Conducteurs du circuit volet roulant	14 m	1,4 m	15,5 m
LUM1-LUM2	Luminaires		Sans objet	
PC1-1 à PC1-2	Socles de prise 2P+T		Sans objet	
RJ45-1 à RJ45-2	Prises de communication		Sans objet	
	Bloc autonome d'éclairage		Sans	

✓ RÉPONSE À RETENIR

ECL1 : 20 m ; PC1 : 13,5 m ; VR1 : 15,5 m.

Question 2.2. Pour le circuit ECL1, calculez la chute de tension et son pourcentage avec ρ = 0,0225 Ω mm²/m, L = 18 m, I = 4,0 A, S = 1,5 mm² et U = 230 V. Comparez le pourcentage obtenu au critère de projet de 3 % indiqué au DT 2. Inscrivez le calcul et le résultat sur le DR 1.

Pour le circuit monophasé, le facteur 2 tient compte de l'aller et du retour. Avec les données du sujet :

$\Delta U = \frac{2 \times 0{,}0225 \times 18 \times 4{,}0}{1{,}5} = 2{,}16 \text{ V}.$

$\Delta U\% = \frac{2{,}16}{230} \times 100 \approx 0{,}94\%$. La chute est inférieure au critère de projet de 3 %.

DR 1 - calcul de chute de tension ECL1

BAES1	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	.....	Sans objet	.....

Calcul de chute de tension du circuit ECL1

Grandeur	Valeur numérique	Unité
Chute de tension Delta U	2,16 ..... 0,94	V
Pourcentage Delta U %	0,94 % ≤ 3 % : conforme	%

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

ΔU = 2,16 V ; ΔU % ≈ 0,94 % : critère de 3 % respecté.


Question 2.3. Établissez sur le DR 1 la nomenclature des appareillages, accessoires et matériels de raccordement nécessaires à la réalisation demandée. Indiquez les quantités requises à partir du cahier des charges et des repères des DT 1 et DT 3.

Les quantités des équipements sont celles du cahier des charges et des repères DT 1 et DT 3. Pour les câbles des circuits, reprendre les longueurs préparées en 2.1 et les sections données. Prévoir les deux liaisons RJ45 repérées vers P01 et P02, ainsi que les accessoires de pose et de raccordement compatibles avec les matériels remis.

Repère	Désignation	Quantité à préparer
ECL1	Conducteurs cuivre, section 1,5 mm²	20 m
PC1	Conducteurs cuivre, section 2,5 mm²	13,5 m
VR1	Conducteurs cuivre, section 1,5 mm² ; commande et volet roulant pédagogique	15,5 m ; 1 ensemble
LUM1-LUM2	Luminaires	2
PC1-1 à PC1-2	Socles 2P+T	2
RJ45-1 à RJ45-2	Prises et liaisons vers la baie	2 prises, ports P01 et P02
BAES1	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	1

Compléter avec les conduits, supports, fixations et éléments de raccordement adaptés au cheminement et aux équipements du poste.

DR 1 - nomenclature complétée

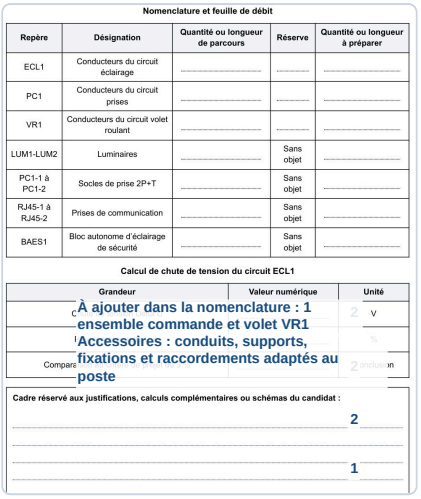

Nomenclature et feuille de débit

Repère	Désignation	Quantité ou longueur de parcours	Réserve	Quantité ou longueur à préparer
ECL1	Conducteurs du circuit éclairage	.....	.....	.....
PC1	Conducteurs du circuit prises	.....	.....	.....
VR1	Conducteurs du circuit volet roulant	.....	.....	.....
LUM1-LUM2	Luminaires	.....	Sans objet	.....
PC1-1 à PC1-2	Socles de prise 2P+T	.....	Sans objet	.....
RJ45-1 à RJ45-2	Prises de communication	.....	Sans objet	.....
BAES1	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	.....	Sans objet	.....

Calcul de chute de tension du circuit ECL1

Grandeur	Valeur numérique	Unité
C...	2	V
...		%
Compara...	2	...clusion

À ajouter dans la nomenclature : 1 ensemble commande et volet VR1 Accessoires : conduits, supports, fixations et raccordements adaptés au poste

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

2

1

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> 2 luminaires, 2 socles 2P+T, 2 prises RJ45 vers P01 et P02, 1 ensemble VR1 et 1 BAES1.

Question 2.4. Contrôlez la compatibilité des matériels retenus avec les caractéristiques fournies au DT 2 et les fonctions demandées. Justifiez les choix de conducteurs, de conduits ou supports, d'appareillages et de connectique. Ne remplacez pas un matériel par un autre sans validation de l'examinateur.

Les conducteurs sont en cuivre, de section 1,5 mm² pour ECL1 et VR1 et de 2,5 mm² pour PC1. Contrôler avant emploi leur section, leurs couleurs adaptées à la fonction, l'état de l'isolant et le repérage. Les conduits et supports doivent suivre les parcours du poste et préserver la séparation courants forts/courants faibles.

Vérifier sur les marquages et notices que les appareillages correspondent aux circuits et aux schémas du poste. Ne pas modifier les protections. Les câbles et connecteurs RJ45 doivent être compatibles, intègres et repérés vers P01 et P02. Raccorder le BAES conformément à son repérage et à sa notice.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Compatibilité à confirmer par les sections, marquages, notices, repérages et séparation des cheminements avant raccordement.


3. Réalisation, raccordement et mise en service

Le candidat réalise l'installation de la salle de réunion et du local technique conformément au plan DT 1, au tableau de répartition DT 3 et aux consignes de l'examinateur. Il pose et raccorde les équipements hors tension, contrôle les liaisons et réalise les essais après autorisation, en reportant les résultats sur le DR 2.

Question 3.1. Implantez et posez les supports, conduits, luminaires, appareillages et équipements selon les repères du DT 1. Respectez l'alignement, les hauteurs et les dimensions de cheminement indiqués sur le poste, puis faites contrôler l'implantation par l'examinateur avant la fermeture des supports lorsque cela est demandé.

1. Repérer sur le poste les emplacements des deux luminaires ECL1, des deux socles PC1, de la commande VR1, du tableau divisionnaire et de la baie, conformément au DT 1. Respecter les dimensions indiquées : salle de 5 800 × 5 400 mm et local technique de 1 900 mm de largeur. Le plan est un schéma de principe, pas un dessin à mesurer à l'échelle.
2. Tracer les cheminements prévus sur le poste, poser les supports et conduits, puis installer les équipements en respectant les alignements et hauteurs indiqués.
3. Faire contrôler l'implantation par l'examinateur avant de fermer les supports, lorsque cela est demandé.

Repérage des équipements à implanter

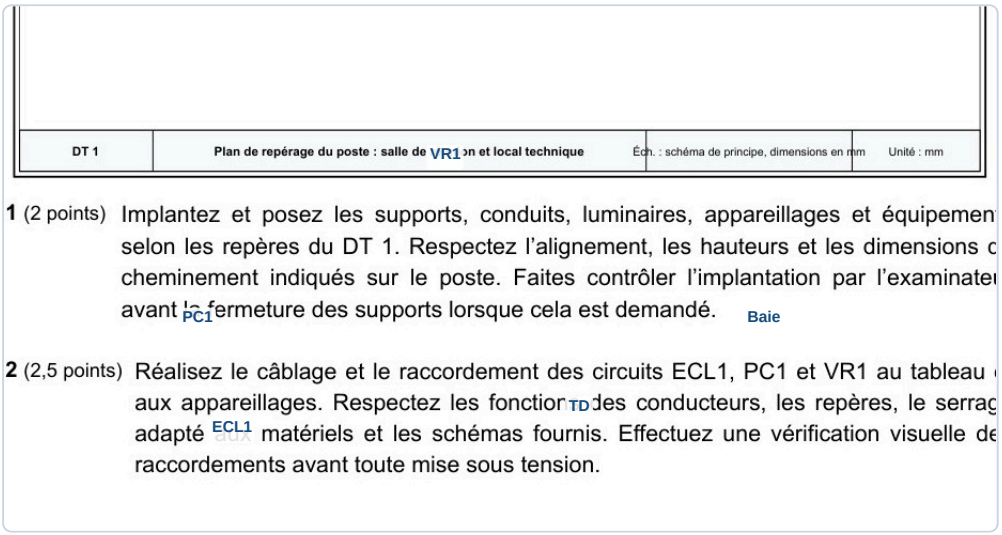

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Équipements implantés selon le DT 1, alignés et contrôlés avant fermeture des supports.

Question 3.2. Réalisez le câblage et le raccordement des circuits ECL1, PC1 et VR1 au tableau et aux appareillages. Respectez les fonctions des conducteurs, les repères, le serrage adapté aux matériels et les schémas fournis, puis vérifiez visuellement les raccordements avant toute mise sous tension.

Effectuer les raccordements hors tension entre le tableau et les équipements pour ECL1, PC1 et VR1, en suivant les schémas du poste. Pour ECL1 et PC1, raccorder phase, neutre et conducteur de protection. Pour VR1, appliquer le schéma constructeur remis au poste. Vérifier le repérage, la section et l'état de l'isolant des conducteurs, puis respecter les consignes de serrage des matériels.

Avant toute mise sous tension, contrôler visuellement les raccordements : conducteurs bien engagés, absence de cuivre apparent, serrage correct et repérage lisible. Corriger toute anomalie hors tension et la signaler à l'examinateur.

Repérer les contrôles préalables au câblage

Tableau de contrôle avant mise sous tension

Contrôle	Moyen ou méthode	Résultat	Observation ou réserve
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
Contrôle des liaisons RJ45	.....	.....	.....
État du poste avant autorisation de mise sous tension	.....	.....	.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

ECL1, PC1 et VR1 raccordés selon les schémas, repérés et contrôlés visuellement hors tension.

Question 3.3. Raccordez les deux prises RJ45 aux liaisons dédiées et aux ports repérés de la baie, conformément au DT 3. Maintenez la séparation prévue entre les cheminements courants forts et courants faibles, puis vérifiez la continuité et le repérage des liaisons avec les moyens mis à disposition.

Raccorder RJ45-1, située côté entrée, à P01 dans la baie, et RJ45-2, située côté tableau, à P02. Respecter le brochage et les consignes des matériels fournis, ainsi que la séparation prévue entre les cheminements courants forts et courants faibles.

À l'aide du testeur disponible, vérifier l'intégrité, la continuité et l'identification de chaque liaison. Reporter les résultats observés sur le DR 2 et reprendre tout défaut avant les essais.

Repérage des ports de baie pour les liaisons RJ45

Prise	Localisation	Port de baie	Contrôle attendu
RJ45-1	Salle, côté entrée	P01	Continuité et identification
RJ45-2	Salle, côté tableau	P02	Continuité et identification

Raccorder chaqu *ifié.*

✓ RÉPONSE À RETENIR

RJ45-1 vers P01 et RJ45-2 vers P02, avec continuité et repérage vérifiés.

Question 3.4. Après autorisation de l'examinateur, effectuez les contrôles préalables, la mise sous tension contrôlée et les essais fonctionnels. Vérifiez les commandes d'éclairage et de volet, la présence de tension aux prises, le fonctionnement du BAES selon les consignes de l'appareil et le repérage des liaisons de communication. Inscrivez les résultats sur le DR 2 et signalez immédiatement toute anomalie.

Après vérification préalable du repérage, des raccordements, de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons RJ45, remettre la zone en état. Demander l'autorisation de l'examinateur avant la mise sous tension contrôlée.

- Tester ECL1, PC1 et VR1 selon les essais attendus au DT 3 et les consignes du poste.
- Vérifier le BAES selon sa notice, ainsi que l'identification des liaisons vers P01 et P02.
- Inscrire les résultats réellement observés et les réserves sur le DR 2. En cas d'anomalie, arrêter l'essai et avertir l'examinateur.

Cases de résultats des essais fonctionnels à renseigner

Tableau des essais fonctionnels

Équipement ou fonction	Essai réalisé	Résultat attendu	Résultat	Réserve ou action corrective
ECL1	Commande des deux luminaires	Allumage et extinction conformes à la commande		.....
PC1	Contrôle des deux socles	Résultat conforme au contrôle autorisé au poste		.....
VR1	Essai montée, descente et arrêt	Fonctions conformes au schéma constructeur		.....
RJ45-1 et RJ45-2	Continuité et repérage vers P01 et P02	Identification conforme au DT 3	.....	.....
BAES1	Essai selon la notice du fabricant	Fonctionnement conforme à la procédure fournie		.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Essais réalisés après autorisation ; résultats observés et réserves consignés sur le DR 2.

4. Prévention, sécurité et repli du poste

La sécurité est évaluée pendant toute l'épreuve, notamment lors des travaux électriques, de perçage et de coupe. Le candidat prévient les risques, restitue un poste propre et sûr, remet les documents demandés et présente les essais réalisés ainsi que les éventuelles réserves.

Question 4.1. Pendant l'intervention, mettez en œuvre les équipements de protection individuelle et collective adaptés aux opérations réellement effectuées. Maintenez une zone de travail propre et maîtrisez les risques liés aux outils, aux projections et aux chutes de matériaux.

Choisir les protections selon les travaux réellement effectués et les consignes du centre. Avant une opération de perçage ou de coupe, vérifier l'état et l'usage prévu des outils, stabiliser les pièces et écarter les personnes de la zone d'intervention.

- Porter les chaussures de sécurité, les lunettes et les vêtements adaptés ; ajouter une protection auditive ou respiratoire si le risque le justifie.
- Mettre en place les protections collectives prévues et maîtriser les projections, poussières et chutes.
- Ranger les outils, retirer les chutes et maintenir les circulations dégagées.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Protections adaptées, outils maîtrisés, projections et chutes prévenues, zone propre et dégagée.

Question 4.2. Appliquez les mesures de prévention électrique prévues : identifiez l'installation, procédez à la mise hors tension et à la consignation lorsque cela est requis, vérifiez l'absence de tension avec le matériel adapté et ne remettez pas sous tension sans accord de l'examinateur.

1. Identifier l'installation et le circuit concernés, puis appliquer les consignes du centre.
2. Maintenir l'installation hors tension et consigner lorsque la procédure l'exige, afin d'empêcher toute remise sous tension intempestive.
3. Vérifier l'absence de tension avec un vérificateur adapté, contrôlé avant et après la mesure.
4. Garder les circuits hors tension pendant la pose et le raccordement ; arrêter l'opération et avertir l'examinateur en cas d'anomalie.
5. Ne remettre sous tension qu'après les contrôles, la sécurisation de la zone et l'accord explicite de l'examinateur.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Installation identifiée, mise hors tension et consignée si nécessaire ; aucune remise sous tension sans accord de l'examinateur.

Question 4.3. **En fin d’intervention, sécurisez ou restituez le poste selon la consigne de l’examinateur, triez les déchets, rangez l’outillage et remettez les documents demandés. Présentez oralement les essais effectués, leurs résultats et les éventuelles réserves.**

Appliquer la consigne de l’examinateur pour restituer le poste. Remettre les protections en place et vérifier qu’aucun conducteur ne reste apparent hors des zones prévues. Laisser l’installation dans l’état de sécurité demandé.

Trier les déchets, ranger l’outillage et les chutes, puis dégager la zone. Compléter et remettre les documents DR 1 et DR 2. Présenter oralement les essais effectués et les résultats observés, en signalant toute réserve, anomalie ou action corrective.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Poste sûr et propre, déchets triés, outils rangés, DR 1 et DR 2 remis ; essais et réserves présentés.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : Le BP Électricien, épreuve E2 de la session 2026, porte le code 26-BP-ELEC-E2, dure 11 heures et a un coefficient de 9. Sur un poste pédagogique de rénovation d'une salle de réunion et d'un local technique, le candidat organise l'intervention, prépare les matériels, réalise les circuits et les liaisons RJ45, contrôle les équipements et applique les règles de prévention et de restitution.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Pour ECL1, la chute de tension monophasée indicative se calcule avec $\Delta U = 2\rho LI/S$, le facteur 2 représentant l'aller et le retour.
- Le pourcentage de chute de tension se calcule par $\Delta U\ \% = (\Delta U/U) \times 100$ et se compare au critère de projet de 3 % maximum.
- Pour préparer les longueurs, ajouter 10 % à chaque parcours et arrondir au demi-mètre supérieur.
- Selon le DT 3, raccorder RJ45-1 au port P01 et RJ45-2 au port P02, puis contrôler continuité et identification.

Points de vigilance & attentes du jury

- Vérifier les repères, l'état, les sections, les couleurs et la compatibilité des matériels avant emploi, puis consigner les écarts sur le DR 1.
- Ne pas mesurer les parcours à l'échelle sur le plan DT 1 : les longueurs détaillées sont celles matérialisées sur le poste.
- Maintenir les circuits hors tension pendant la pose et le câblage ; toute mise sous tension exige l'autorisation de l'examinateur.
- Renseigner les contrôles et essais sur le DR 2, signaler les anomalies et remettre les DR 1 et DR 2.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la chute de tension demandée pour ECL1 ?

Utilisez $\Delta U = 2\rho LI/S$ avec les valeurs fournies pour le circuit, puis calculez $\Delta U\ \% = (\Delta U/U) \times 100$. Exprimez la chute en volts et le pourcentage, puis comparez ce dernier au critère de projet de 3 % maximum.

Q : Comment préparer les longueurs de câble à inscrire sur le DR 1 ?

Relevez le parcours nécessaire à chaque circuit sur le poste, ajoutez une réserve de raccordement de 10 %, puis arrondissez la longueur à préparer au demi-mètre supérieur. Le plan est un schéma d'implantation, pas un dessin à mesurer à l'échelle.

Q : Quelle est la durée de l'épreuve et comment organiser le travail ?

L'épreuve dure 11 heures et comporte quatre parties évaluées sur 20 points : organisation, étude technologique, réalisation et mise en service, puis prévention et repli. Gardez du temps pour renseigner les DR 1 et DR 2 et restituer le poste.

Q : Quelles conditions respecter avant les essais sous tension ?

La pose et le câblage se font hors tension. Avant les essais, effectuez les contrôles préalables, remettez le poste en état, vérifiez la zone de travail et obtenez l'autorisation de l'examinateur. Consignez les résultats et les réserves sur le DR 2.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpelectricien.fr/assets/annales/bp-electricien/Réalisation des installations électriques/2026/BP Électricien - Réalisation des installations électriques - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources BP Électricien : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.